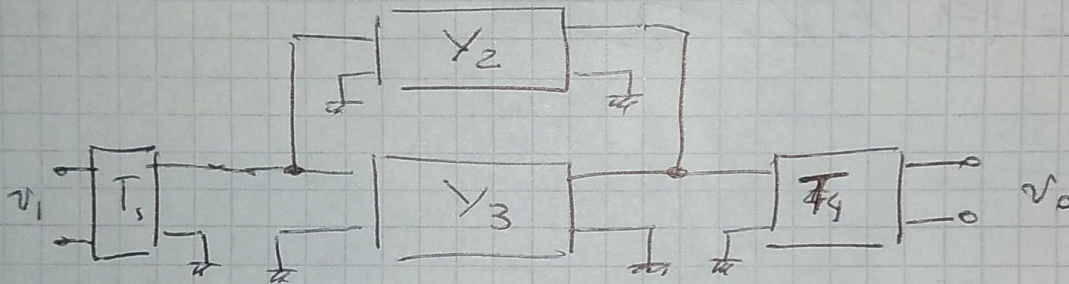



Referencia punto 3 a GND

Usando interacción de cuerdas:





$$\left\{ \left\{ Z_T \right\} \cdot \left\{ (Y_2 + Y_3) \right\} \right\}_T \cdot \left\{ Z_4 \right\}_{T_0} = Z_T$$

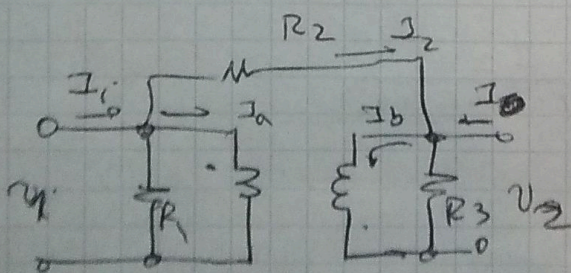pero debido a que lo utilizamos de Transferencia del Transf. ideal no posee valores B y C, no podemos obtener la matriz Y luego, por cuerdas no es el portillo ~~estable~~ analizar el circuito poro Transf ideal. Debemos usar nodos.



$v_1 = -v_2$ y $I_a = I_b$ por $a=1$

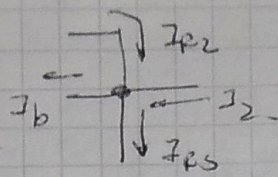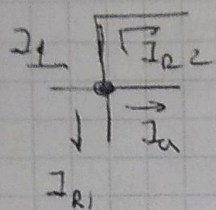

de opac:

$$\begin{cases} I_2 + (v_2 - v_1)G_2 = I_b + v_2 G_3 \\ I_1 - (v_1 - v_2)G_2 = I_a + v_1 G_1 \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} I_1 = v_1 G_1 + (v_1 - v_2)G_2 + I_b \\ I_2 = v_2 G_3 + (v_2 - v_1)G_2 + I_b \end{cases}$$

Restamos m. a n:

$$I_1 - I_2 = v_1 G_1 - v_2 G_3 + (v_2 - v_1)G_2 + (v_1 - v_2)G_2$$

$$v_2 = -v_1 \Rightarrow$$

$$I_1 - I_2 = v_1 G_1 + v_1 G_3$$

$$\begin{cases} v_1 = \frac{I_1}{(G_1 + G_3)} = \frac{I_2}{(G_1 + G_3)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_2 = -v_1 \Rightarrow v_2 = \frac{I_2}{(G_1 + G_3)} - \frac{I_1}{(G_1 + G_3)} \end{cases}$$

$$Z_r = \begin{pmatrix} \frac{1}{(G_1 + G_3)} & -\frac{1}{(G_1 + G_3)} \\ -\frac{1}{(G_1 + G_3)} & \frac{1}{(G_1 + G_3)} \end{pmatrix}$$

$$Z_{11} = Z_{12} = Z_{21} = Z_{22} = \frac{1}{\frac{1}{1} + \frac{1}{3}} \Rightarrow Z_{11} = Z_{12} = Z_{21} = Z_{22} = \frac{3}{4}$$